

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электронных вычислительных средств

Лабораторная работа № 6
«Altium Designer. Создание электрических принципиальных схем с
помощью редактора схем»

Вариант № 83

Проверил:
Рыбенков Е.В.


Выполнил:
ст. гр. 850701
Филипцов Д. А.

Минск 2021

Ход работы

1. Цель: Получить практические навыки по созданию принципиальной схемы с помощью программы Altium Designer.

2. Схема:

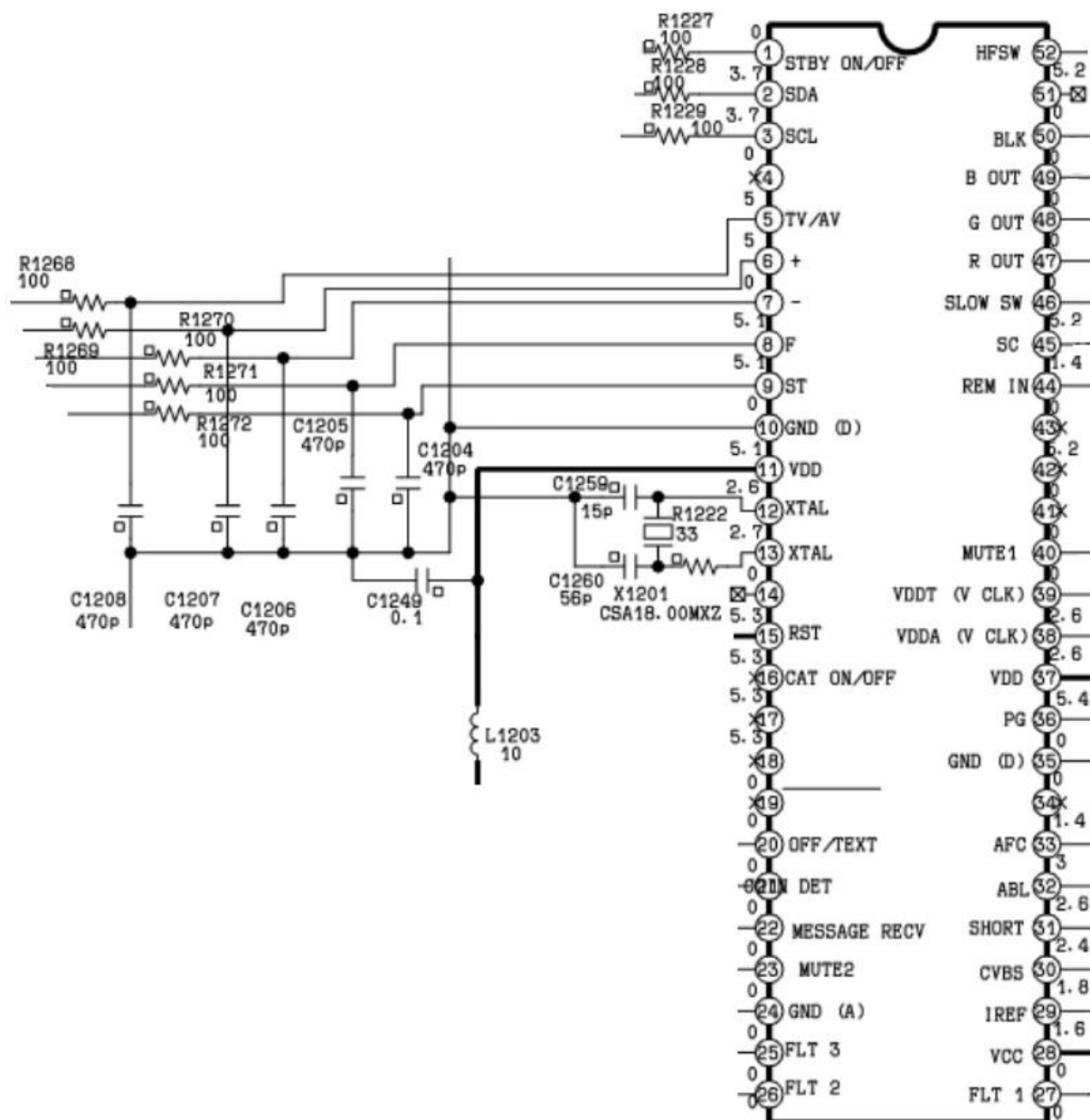

3. Выполнение задания:

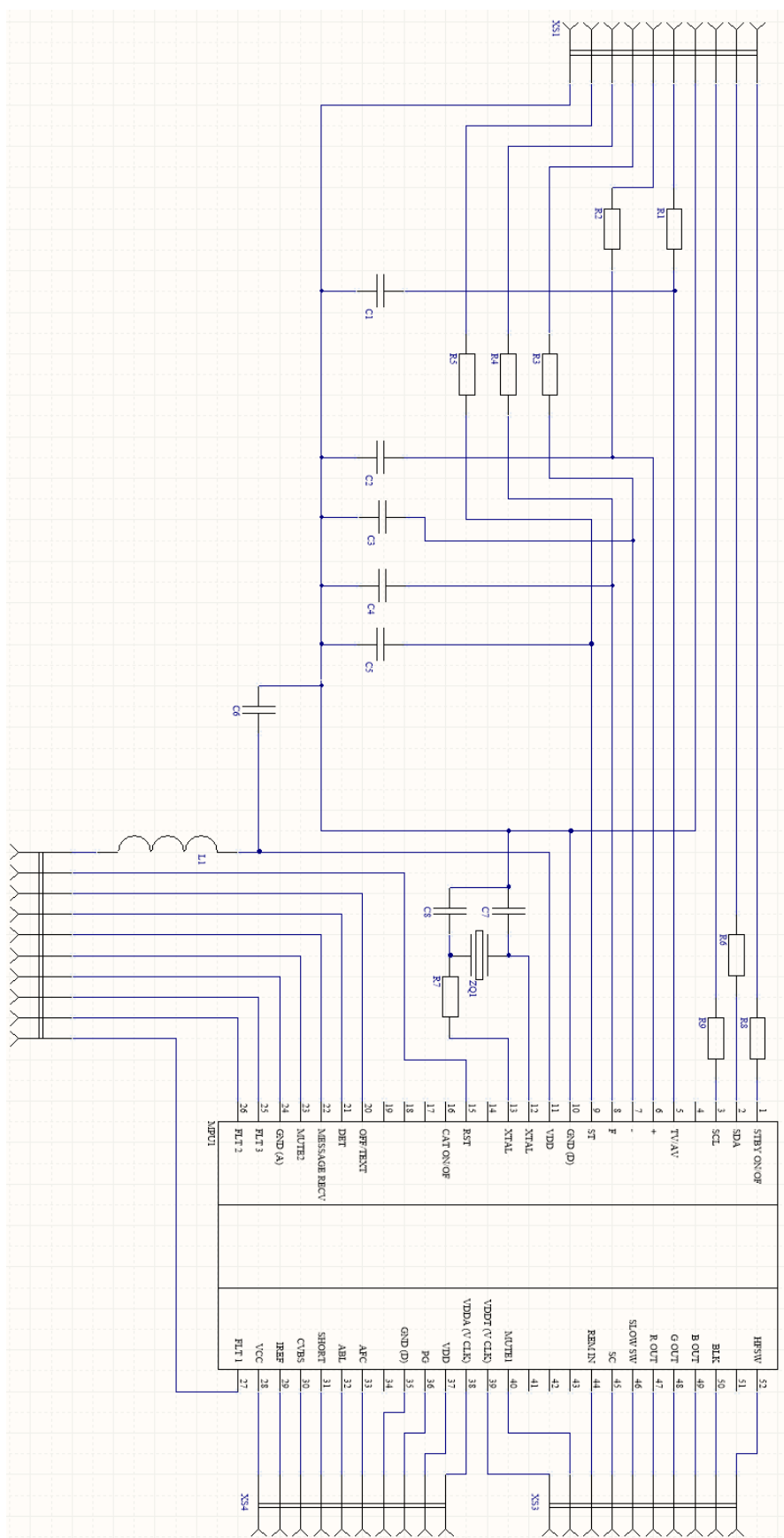


Рисунок 3.1 – Схема электрическая принципиальная

4. Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены описание редактора схем Altium Designer и порядок синтеза электрической принципиальной схемы, были получены практические навыки по созданию принципиальной схемы с помощью программы Altium Designer.